


Chapitre 15 – Ondes et signaux

AE. 15 – Lois de l'électricité

Document réponse : NOM :

Copie écran montage

Schéma du montage : Utiliser les figures ci-dessous, ajouter des fils (insertion/forme/trait)
forcément verticaux ou horizontaux

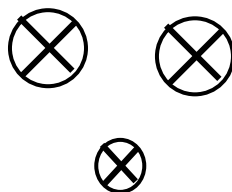

Copie d'écran mesure tension et courant dans une lampe

a. Comment sont branchées les lampes ? En série ? en dérivation ?

b. Que vaut la tension aux bornes des différentes lampes ?

c. Que vaut le courant dans chaque lampe ?

d. Que vaut le courant fourni par la batterie et quelle relation a-t-il avec les courants dans les différentes lampes